بسمه تعالى

آموزش نرمافزار Synopsys HSPICE

مباحث ویژه در مهندسی الکترونیک

گردآورنده: فرزاد رازی

پاییز ۹۶

بخش اول: آشنایی با محیط نرم افزار HSPICE

هنگامی که برای اولین بار نرمافزار HSPICE را باز مینمایید پنجرهای مانند شکل ۱-۱ برای شما باز می شود. در این پنجره با انتخاب گزینه "Open" می توانید فایل netlist شبیه سازی که از قبل ایجاد نموده اید (فایل با فرمت sp) را باز نمایید.



شكل ۱-۱ نمايي از پنجره اصلي برنامه

شکل ۱-۲ پنجره اصلی برنامه پس از باز کردن فایل شبیه سازی را نشان می دهد. پنجره اصلی، اطلاعات مربوط به پروژه در حال کار را نشان می دهد .در قسمت "Design"، نام فایل "netlist" مداری که در حال حاضر در محیط برنامه باز شده است، قرار دارد. قسمت "Title" حاوی خطوط توضیحی است که در خط اول کد فایل "Listing" نوشته می شود و شرح مختصری از شبیه سازی مورد نظر را نشان می دهد. در قسمت "netlist" نام فایل ils. از پروژه شبیه سازی جاری نشان داده می شود که در آن اجرای عملیات شبیه سازی با جزئیات کامل توسط نرم افزار قرار داده می شود تا جهت بررسی بیشتر و یا رفع خطاهای شبیه سازی مورد استفاده قرار گیرد.

برای شروع کار با انتخاب دکمه "Edit LL" می توانیم فایل قابل ویرایش شبیه سازی را مشاهده نماییم که به صورت یک فایل notepad می باشد. از این طریق می توان کدهای مربوط به شبیه سازی را ایجاد نمود و یا ویرایش کرد. توجه نمایید می بایستی پس از ویرایش فایل شبیه سازی و قبل از اجرای برنامه حتما فایل کد را save نمایید، تا تغییرات اعمال شود.

پس کامل شدن کدهای مربوط به شبیه سازی مورد نظر، برای اجرای شبیه سازی از پنجره اصلی شکل ۱-۲ دکمه "Simulate" را انتخاب مینماییم، تا مرحله شبیه سازی آغاز شود. در این هنگام پنجره جدیدی باز میشود و مراحل شبیه سازی در حال اجرا را نشان میدهد. پس از تکمیل شبیه سازی این پنجره بسته شده دکمه "Edit LL" فعال می گردد.



شکل ۱-۲ نمایی از پنجره اصلی پس از باز نمودن فایل شبیهسازی

برای نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی از دکمه "Edit LL" استفاده می نماییم. پس از شبیه سازی در همان آدرس فایل شبیهسازی، فایلی با فرمت lis. ایجاد می گردد که با فشردن دکمه "Edit LL" آن فایل به صورت خود کار باز می شود. در فایل به وجود آمده در ابتدا چک می نماییم که شبیهسازی به درستی و بدون هیچ خظایی کامل شده باشد. همانگونه که در شکل ۱-۳ نشان داده شده است، در صورت درستی در فایل نتایج عبارت "job aborted" و در غیر این صورت عبارت "job aborted" و لیست Frror ها آورده می شود. اگر در حین عمل شبیه سازی خطایی رخ داده باشد، جزئیات مربوط به آن خطا در این فایل وجود خواهد داشت که به کمک آن می توانید علت بروز خطا را شناسایی کرده و آن را رفع نمایید. در ادامه فایل lis. مقدار مقادیر اندازه گیری شده و سایر نتایج حاصل از شبیه سازی آورده شده است.

شکل ۱-۳ محتوی فایل خروجی lis. در صورتی درست یودن شبیسازی

با انجام عمل شبیه سازی، براساس نوع دستورات شبیه سازی که در فایل netlist خود استفاده کرده اید، فایل هایی با پسوندهای مختلف تولید می شود. برخی از مهمترین این پسوندها در جدول 1-1 آورده شده است. در مواردی که از یک دستور در کد شبیه سازی چندین بار استفاده نماییم از آن فایل خروجی چند نمونه تولید می شود که علامت # نشان دهنده شماره قایل خروجی است.

جدول ۱-۱ پسوند فایلهای خروجی

پسوند فایل	محتويات فايل
.tr#	نتایج تحلیل پاسخ گذرا(Transient)
.sw#	نتابج تحلیل DC (جاروب DC)
.ac#	نتابج تحلیل ac
.mt#	نتابج اندازهگیریهای تحلیل پاسخ گذرا
.ms#	نتایج اندازهگیریهای تحلیل DC
.ma#	نتایج اندازهگیریهای تحلیل ac
.ic	شرايط اوليه مدار

برای مشاهده شکل موجهای ورودی، خروجی و گرههای میانی مدار و در کل نتایج گرافیگی شبیه سازی میتوان از دو گزینه "Waveview" و "Cscope" استفاده نمود. در اینجا به دلیل کارایی و سادگی بیشتر نرم افزار "Cosmos Scope" از محیط "Cscope" استفاده مینماییم که در ادامه به صورت کامل شرح داده خواهد شد.

بخش دوم: آشنایی با کد نویسی در HSPICE

در محیط شبیه سازی HSPICE ترتیب نوشتن خطوط و دستورات مهم نیست. در حالت کلی هر کد شبیه سازی در محیط HSPICE شامل شش بخش کلی می باشد که در زیر به شرح آنها می پردازیم.

- (۱) Title: اولین سطر فایل یک عنوان اختیاری در رابطه با مدار مورد شبیهسازی میباشد که میتواند حاوی شرح مختصری از عملکرد آن باشد. این خط خط توسط برنامه شبیهساز نادیده گرفته میشود و در شبیه سازی تاثیری ندارد
- (۲) Library: هر مدار برای شبیه سازی نیاز به کتابخانهای خاص دارد که مشخصات تکنولوزی مورد استفاده در طراحی مدار را شامل میشود. این مشخصات میتوانند مواردی مانند خازنها و مقاومتهای داخلی، مقادیر ثابت، فرمولها و سایر روابط مرتبط با آن تکنولوژی میباشد. ما در اینجا از دو کتابخانه ترانزیستورهای CMOS180 و CMOS32 استفاده مینماییم.
- ۳) Parameters: در خلال کدنویسی در محیط HSPICE نیازمند تعریف پارامترهایی هستیم که نشان دهنده عدد ثابت و یا متغیر میباشند. برای مثال برای مقدار ولتاژ تغذیه بجای استفاده مکرر از عدد ۱٫۸ ولت میتوان این عدد را به پارامتر Vdd نسبت دهیم و از آن پس از این پارامتر استفاده نماییم. با این کار هم تعییر دادن پارامترها آسانتر میشود و هم کدنویسی ساختار یافته می گردد. در زیر مثالهایی از تعریف پارامتر آورده شده است.

.param Vdd = 1.8v .param cl = 10nF

۴) Circuit Description: این قسمت بدنه اصلی کد نویسی است که شامل توصیفات مدار موجود میباشد. این توصیفات شامل تعریف المانهای مدار مانند ترانزیستورها، خازنها مقاومتها و طریقه اتصال آنها به یکدیگر میباشد. همچنین در این قسمت میتوان منابع تغذیه مانند منبع ولتاژ و جریان را تعریف و مقدار دهی نمود.

- (۵ Analysis: این بخش شامل همه دستوراتی است که نحوه شبیه سازی، نوع تحلیلها، اندازه گیریها و نحوه خروج دادهها را مشخص مینماید که برای این منظور بایستی از دستوراتی مانند TRAM. ، MEASURE ،.DC و غیره استفاده نمود. در ادامه ساختار این دستورات و نحوه استفاده از آنها به طور کامل شرح داده خواهد شد.
- ۶) END: آخرین خط در همه شبیه سازی ها می بایست دستور END. باشد که نشان دهنده پایان شبیه سازی است

تخصیص شماره یا اسم به گره

هر مدار شامل چند گره و چند شاخه و یک یا چند ورودی و یک یا چند خروجی خواهد بود. گرهها به دو صورت مشخص م یشوند: با نام (حرف یا کلمه) یا با شماره (عدد) . در نامگذاری گرهها بصورت غیر عددی، نام گر هها نباید بیشتر از ۱۶ کاراکتر باشد و حتما" با یکی از حروف الفبا آغاز گردد. در نامگذاری می توان از کاراکترهای زیر استفاده کرد.

گره ها می توانند از ۰ تا 1-1E16 شماره گذاری شوند. در این میان تنها گره شماره ۰ است که نشان دهنده گره زمین است و با نمادهای GND یا GNONND هم نشان داده می شود. ترتیب شماره گذاری بقیه گره ها مهم نیست. در شماره گذاری گرهها می توان بجای اعداد از اسمهای مختلفی (جهت خواناتر شدن یا معنی دار شدن اسم گرهها) از جمله in1, in2, out1, out2 و غیره استفاده کرد.

روش بيان المانها

در برنامهٔ HSpice هر نوع عنصر یا المان مدار دارای یک اسم است که این اسم با یک حرف مشخص شروع می شود. جدول ۲-۱ اولین حرف در نامگذاری اجزاء مدار را برای المان های مختلف مشخص می کند. اسم هر عنصر می تواند دارای ۱۶ کاراکتر مختلف باشد و از آن ۱۶ کاراکتر حرف اول حتماً باید مطابق جدول قبل انتخاب گردد بقیه کاراکترها می توانند شامل حرف و عدد باشند که بطور دلخواه انتخاب می گردند. در اسم گذاری تفاوتی بین حروف کوچک و بزرگ وجود ندارد.

جدول ۲-۱ حروف اول نام المانهاي مختلف

В	بافر	K	ضریب کوپلاژ
C	خازن	L	سلف
D	ديود	M	ترانزيستور ماسفت
E	منبع ولتاژ وابسته به ولتاژ	Q	ترانزیستور BJT
F	منبع جريان وابسته به جريان	R	مقاومت
G	منبع جريان وابسته به ولتاژ	T,U,W	خطوط انتقال
Н	منبع ولتاژ وابسته به جریان	V	منبع ولتاژ مستقل
I	منبع جريان مستقل	X	فراخوانی زیر مدار
J	ترانزیستور جی فت و مسفت		

بطور کلی فرمت نوشتن یک عنصر دو سر از یک مدار در برنامهٔ HSPCE به صورت زیر می باشد:

مقدار -N+ N نام المان

N+ و N- نام دو گره است که در دو سر المان قرار گرفته است و جریان از گره N+ (با پتانسیل بیشتر) به سمت گره N- (با پتانسیل کمتر) حرکت می کند. در زیر چند مثال آورده شده است:

R1 net1 net2 10KOHM Cload out1 0 10pf L1 2 3 1mH

مقادیر اجزاء مدار در برنامه HSPICE می توانند اعداد صحیح مثبت و منفی و یا اعشاری و یا نمایی باشند. برای مثال اعدادی مثل 20.01- ,12 و 4-12E قابل قبول هستند. همچنین برای ضریب اعداد می توان از پسوندهای لاتین استفاده نمود. در جدول زیر نماد ضرایب اعداد و واحدهای استاندارد پارامترها که به صورت پیش فرض در HSPICE قرار دارند، آورده شده است.

جدول ۲-۲ نماد ضرایب اعداد و واحدهای استاندارد پارامترها

A	1e-18	K	1e3
F	1e-15	MEG (or X)	1e6
P	1e-12	MI	25.4e6
N	1e-9	G	1e9
U	1e-6	T	1e12
M	1e-3		

A	آمپر	Н	هانری
V	ولت	F	فاراد
Hz	هرتز	DEG	درجه
ОНМ	اهم		

یکی از مهمترین اجزای مدارهای دیجیتال ترانزیستورها هستند. ترانزیستورهای انواع مختلفی مانند MOSFET و CNEFT دارند که در این درس فقط به توضیح ترانزیستورهای CNEFT و پرداخته خواهد شد.

برای تعریف ترانزیستور MOSFET در ابتدا باید از حرف M استفاده نمود و در پس آن میتوان هر اسم مجاز دیگری را قرار داد. پارامترهای بعدی به ترتیب گرههایی هستند که نشان دهنده پایههای درین (nd)، گیت (gd) و سورس (sd) میباشند. پارامتر dn نشان دهنده پایه بدنه ترانزیستور است که میبایستی در ترانزیستورهای نوع nMOS به زمین و در ترانزیستورهای نوع pMOS به بایاس بدنه). Mname پارامتری است که دو نوع ترانزیستور nMOS و pMOS را از یکدیگر متمایز میاید.

در زیر نحوه تعریف ترانزیستور و خصوصیات آن آورده و سپس برای در ک بهتر یک مثال زده شده است. جدول ۳-۲ علایم اختصاری و توضیحی مختصر راجب پارامترهای دیگر این المان را نشان میدهد.

Mxxx nd ng ns <nb> mname <<L = >length> <<W = >width>

- $+ \langle AD = val \rangle AS = val \rangle \langle PD = val \rangle \langle PS = val \rangle$
- + < NRD = val > < NRS = val > < RDC = val > < RSC = val > < OFF >
- + <IC = vds, vgs, vbs> <M = val> <DTEMP = val>
- + < GEO = val > < DELVTO = val >

مثال:

M1 vdd gate source 0 nmos L=.35u W=10u

جدول ۲-۳ پارامترهای مربوط به ترانزیستورهای MOSFET

L	طول کانال ترانزیستور (متر)	
w	پهنای کانال ترانزیستور (متر)	
AD	مساحت درين	
PD	محیط درین با احتساب گوشه های کانا ل	
PS	محیط سورس با احتساب گوشه های کانا ل	
OFF	حالت اولیه ترانزیستور در لحظه صفر	
DTEMP	اختلاف دمای ترانز پستور و مدار (درجه سیلسیوس)	

روشهای تعریف منبع تغذیه:

از دیگر المانهای مهم در مدارهای دیجیتال منابع تغذیه میباشند. منابع تغذیه انواع گوناگونی دارند و غالبا وظیفه آنها اعمال ورودی به مدار است. انواع مختلفی از منابع مستقل وجود دارند که از مهمترین آنها میتوان به منابع که ایسی (Pwl: Piece Wise Linear)، منابع پاره خطی (Pwl: Piece Wise Linear)، منبع هم منابع پالسی و AM اشاره کرد. در اینجا به صورت کاملتر راجب برخی از منابع پر کاربرد صحبت خواهد شد و به ارائه میپردازیم.

منبع ولتاژ يا جريان DC:

برای تعریف منبع جریان در HSPICE میبایستی در ابتدای نام منبع از حرف V استفاده نمود، همچنین برای تعریف منبع جریان از حرف I استفاده می شود. در ادامه گرههای نشان دهنده پایههای مثبت (N+) و منفی

(-N) آورده شده و سپس نوع آن که DC است، مشخص می شود. در آخر مقدار منبع DC برای کار در مدار DC تعیین می شود. در زیر شاختار کلی برای منبع ولتاژ و جریان DC به همراه مثالی آورده شده است.

 $Vx N+ N- DC Value \rightarrow VVdd net1 0 DC 1.8v$

Ix N+ N- DC Value \rightarrow Ims in n12 DC 10mA

در مثال اول یک منبع ولتاژ با نام Vdd تعریف شده است که پایه مثبت آن netl و پایه منفی آن زمین nl2 و ina و ina و ina و ina و ina دوم نیز یک منبع جریان بین گرههای al2 و ona میباشد. همچنین مقدار آن ۱۰ میلی آمیر است.

منابع جریان AC هم به همین صورت میباشد با این تفاوت که نوع آنها به جای AC، نوع AC میباشد و در آخر فاز منبع جریان مشخص می شود. فرمت کلی منابع AC در زیر آورده شده است.

Vx N+ N- AC Value Phase

Ix N+ N- AC Value Phase

منبع ولتاژ یا جریان پالسی:

این نوع منابع برای تجزیه و تحلیل گذرای (Transient) مدارها استفاده می شوند. و به ترتیب دارای شکل کلی زیر می باشند.

Vx N+ N- Pulse V1 V2 TD TR TF PW PER

Ix N+ N- Pulse V1 V2 TD TR TF PW PER

مثال:

Vin ina 0 Pulse 0 5V 5uS 5uS 10uS 500uS 1ms

یعنی منبع ولتاژ پالسی بین گر ههای ina و صفر که دارای ولتاژ اولیه صفر بوده، پس از تأخیر TD=5uS یعنی منبع ولتاژ پالسی بین گر ههای PW=500uS و کولت باقی می ماند. این کار به صورت دورهای هر 1ms مقدار $^{\circ}$ و به اندازه Rise برابر یا 5us برابر یا 40us و زمان Fall برابر یا 40us می باشد.

منبع ولتاژیا جریان پاره خطی (Piece Wise Linear):

این نوع منبع یکی از پر کاربردترین انواع منبع جریان میباشد و کارایی زیادی برای تجزیه و تحلیل گذرای (Transient) مدارها استفاده می شوند. شکل کلی این منبع به صورت زیر میباشد.

این منبع از تعدادی زوج نقطه زمان-مقدار تشکیل شده است، به طوریکه منبع ولتاژ در لحظه T_i دارای ولتاژ V_i میباشد. با اتصال زوج نقطهها متوالی به یکدیگر نمودار شکل خواهد گرفت که از زمان T شورع شده و V_i بار تکرار میگردد. در زیر مثالی از این منبع ولتاژ آورده شده است.

Vin 1 0 PWL 0 0 8us 24v 16us 32v 28us 32v 34us 12v 44us 0v

